Escuela de Ingeniería en Electrónica

Laboratorio de Diseño de Sistemas Digitales

Bitácora

Proyecto:

Control y programación RTC con Nexys3

Profesor:

Alfonso Chacón Rodríguez

Estudiantes:

Keylor Mena Venegas

Luis Leon Vega

Luis Merayo Gatica

Periodo

II Semestre, 2016

Descripción del problema

Se debe realizar un controlador para realizar la lectura y escritura del módulo RTC V3023. Los datos del sistema deben poder ser desplegados en un monitor LCD mediante el protocolo VGA. Ante ello, se debe realizar un controlador para el RTC y para la VGA. Asimismo, se deben poder ajustar la hora, activar la alarma y el cronómetro de forma descendente mediante botones e interruptores dispuestos en la FPGA Nexys3.

Introducción al proyecto

Este proyecto consiste en realizar un controlador de módulos RTC (Real Time Controller), específicamente para el módulo V3023. Este controlador será capaz de escribir y leer dicho módulo para obtener parámetros de reloj, cronómetro y alarma. Asimismo, para poder desplegar la información relevante de los parámetros anteriores, se conectará un monitor LCD mediante el protocolo VGA. Por otro lado, para poder programar y dar instrucciones al circuito, se deberán usar los botones señalados en el instructivo y algunos interruptores.

Finalmente, el conjunto es un circuito que permita controlar el módulo y comunicar al usuario mediante los botones y el monitor LCD, donde él podrá recibir la información relevante y poder modificar dicha información.

Objetivo General

Diseñar un controlador de RTC que permita leerlo y programarlo mediante una interfaz de usuario consistente en botones incorporados dentro de la FPGA (Nexys3) y un monitor comunicado a través del protocolo VGA.

Objetivos Específicos

- Investigar el funcionamiento del módulo RTC y el protocolo de comunicación del mismo.
- Diseñar un controlador para el módulo RTC, cuyo bus de datos y direcciones estén multiplexados.
- Cumplir con las reglas de temporizado del sistema, en especial, con el protocolo de comunicación del módulo RTC.
- Combinar el controlador de RTC con un controlador VGA para poder desplegar la información del módulo al usuario. Este módulo VGA será adaptado del proyecto anterior.
- Desarrollar un banco de pruebas (testbench) para poder emular el comportamiento del módulo RTC con la finalidad de comprobar el funcionamiento del circuito controlador.

Control de eventos

Fecha: 30 de Agosto

Integrantes: Luis Leon, Luis Merayo, Keylor Mena

Hora: 13:00 - 15:00

Actividad:

El profesor explicó el instructivo y expresó las necesidades que deben ser cubiertas durante todo el proyecto. Quedó claro en que se debe desarrollar unidades de control para el proyecto (que se pueden hacer con FSM o Máquinas de Estados Finita) y desarrollar un controlador para obtener datos del RTC y para programarlo.

t El reto de este último surge, principalmente, de comunicar el circuito al RTC mediante un bus multiplexado de direcciones y datos (A/D Bus). Se debe crear un control que permita escribir y leer de forma controlada y, con ello, que se pueda seleccionar el hardware para cada caso.

En este día, se hizo una reunión grupal para decidir las tareas de cada miembro, lo cual estableció:

■ Luis Leon: Control general del circuito - Controlador VGA

Luis Merayo: Control del RTC

• Keylor Mena: Encargado de testbench.

No se estableció ninguna aproximación al diseño del proyecto para dar tiempo de que cada miembro pueda estudiar el instructivo y el RTC con calma y de forma individual. Asimismo, se quedó que el día de mañana, esta tarea será efectuada al igual que la distribución de todas las tareas que puede implicar el proyecto.

Sin embargo, se ha decido usar el control VGA que se ha diseñado en el proyecto anterior para agilizar la tarea del nuevo diseño de proyecto, asumiendo de que se conocen todas las partes de este controlador. Por otro lado, para efectos de la comprensión del nuevo proyecto, se asistió a la tutoría el día anterior, brindando la facilidad de que uno de los miembros conozca el sistema de antemano. Para ello será recomendado ver el enlace de interés al final de esta entrada.

Enlaces de interés:

■ Documento de la tutoría: http://bit.ly/2bEI3RZ

■ Datasheet del RTC: http://bit.ly/2cpNGJa

Fecha: 31 de Agosto

Integrantes: Luis Leon

Hora: 7:30 - 8:00

Actividad:

Se incorporaron los apartados de descripción del problema, introducción al proyecto y los objetivos dentro del documento de control de eventos (bitácora). Esto para seguir el formato de la plantilla proporcionada por el profesor.

Fecha: 1 de Septiembre

Integrantes: Keylor Mena, Luis Leon, Luis Merayo

Hora: —

Actividad:

ACTUALIZACION REQUERIDA - Protocolo y lluvia de ideas

Fecha: 2 de Septiembre

Integrantes: Keylor Mena

Hora: —

Actividad:

ACTUALIZACION REQUERIDA

Fecha: 3 de Septiembre

Integrantes: Luis Leon

Hora: 13:00 - 16:00

Actividad:

Se hizo el diseño del sistema, que incorpora la etapa de control de acceso a la memoria por parte del control de usuario y el RTC. Además, se incorporó el módulo VGA como parte del control de memoria. Esto se puede ver en la figura 1

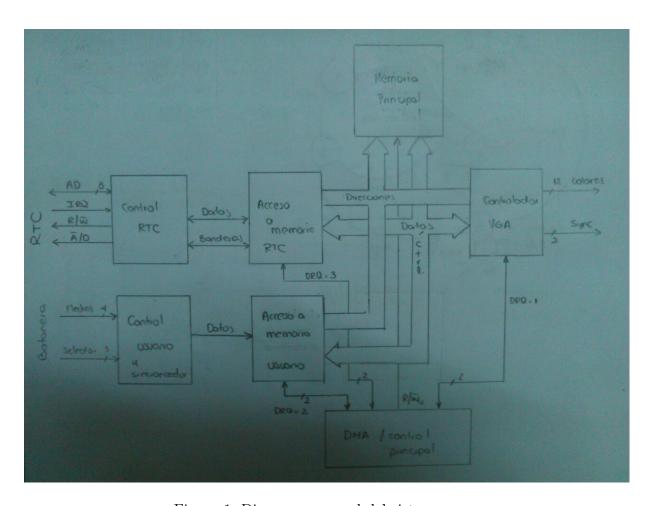


Figura 1: Diagrama general del sistema

En cuando al acceso a la memoria, esta se regirá por una FSM (máquina de estados), cuyos diseños se presentan el las figuras 2 y 3.

Enlaces de interés: http://bit.ly/2c3durR

5/6

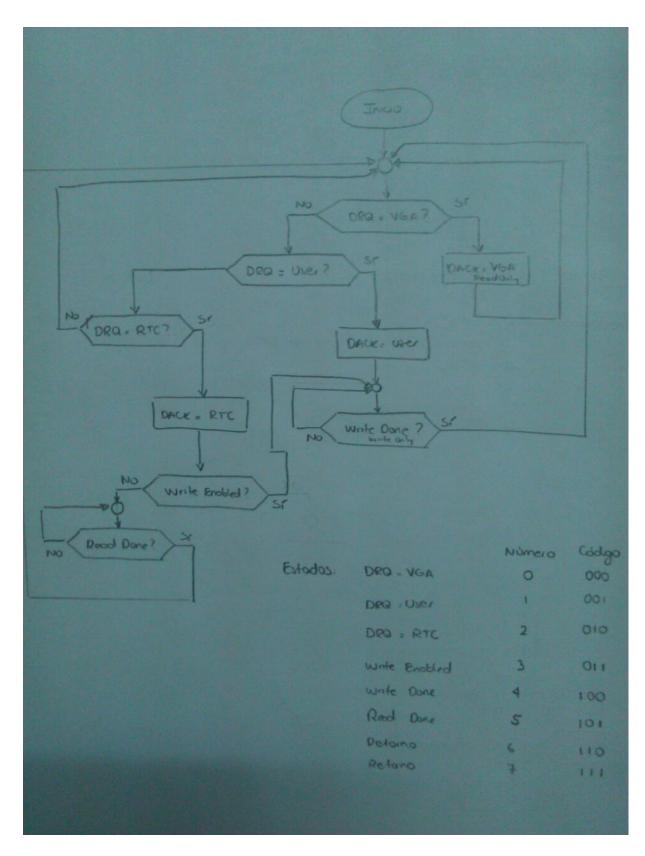


Figura 2: Diagrama de flujo de la máquina de estados principal

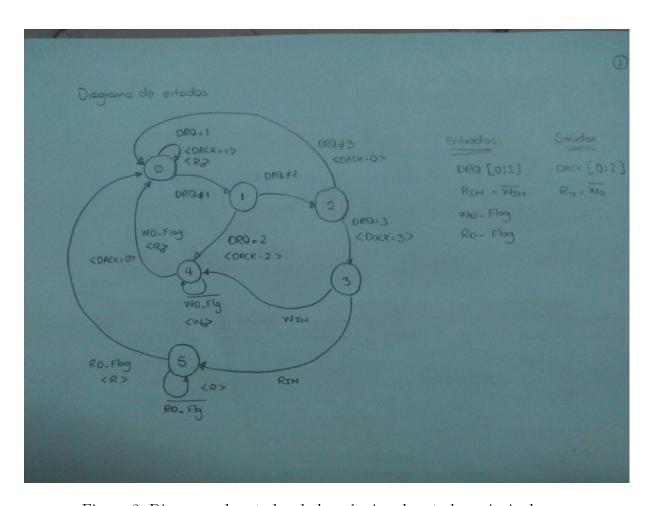


Figura 3: Diagrama de estados de la máquina de estados principal